

 

 
# COME MIGLIORARE LE PRESTAZIONI TRAMITE ORGANIZZAZIONE A PIPELINE




tempo fra  
due elaborazioni  
indipendenti =  $T_{op} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$

$$\text{Throughput} = \frac{1}{T_{op}}$$

 

$$T = \max(T_1, T_2, T_3, T_4)$$


 


$$T_{op} = 4 * T$$

$$\text{Troughput} = \frac{1}{T}$$

Instruction class	Instruction fetch	Register read	ALU operation	Data access	Register write	Total time
Load word (lw)	2 ns	1 ns	2 ns	2 ns	1 ns	8 ns
Store word (sw)	2 ns	1 ns	2 ns	2 ns		7 ns
R-format (add, sub, and, or, slt)	2 ns	1 ns	2 ns		1 ns	6 ns
Branch (beq)	2 ns	1 ns	2 ns			5 ns

**FIGURE 6.2 Total time for eight instructions calculated from the time for each component.** This calculation assumes that the multiplexors, control unit, PC accesses, and sign extension unit have no delay.

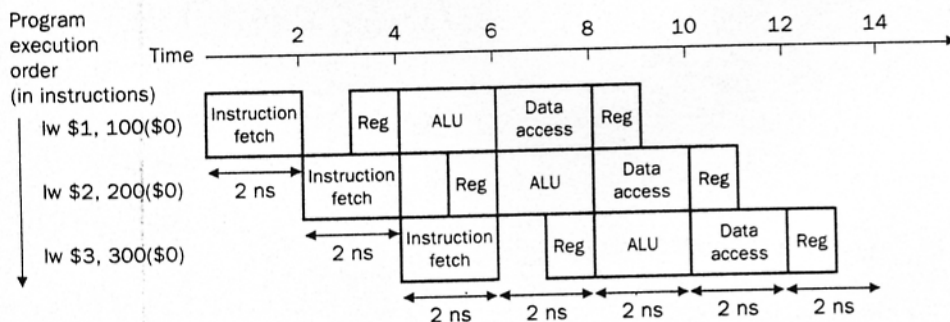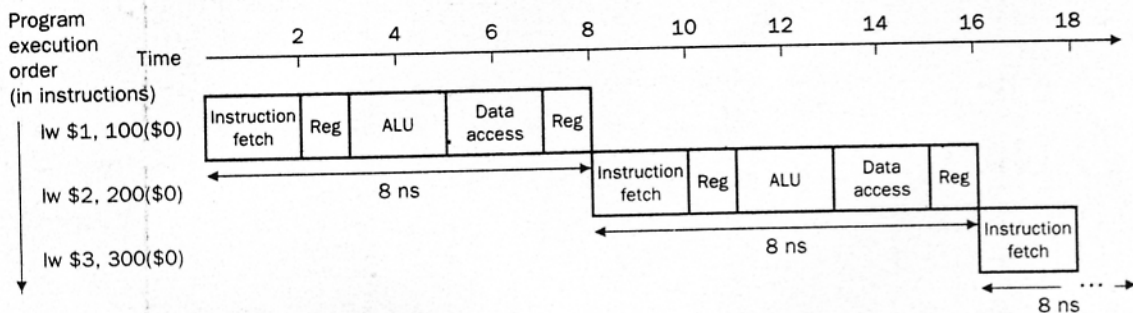

**FIGURE 6.3 Single-cycle, nonpipelined execution in top vs. pipelined execution in bottom.** Both use the same hardware components, whose time is listed in Figure 6.2. In this case we see a fourfold speedup on average time between instructions, from 8 ns down to 2 ns. Compare this figure to Figure 6.1. For the laundry, we assumed all stages were equal. If the dryer were slowest, then the dryer stage would set the stage time. The computer pipeline stage times are limited by the slowest resource, either the ALU operation or the memory access. We assume the write to the register file occurs in the first half of the clock cycle and the read from the register file occurs in the second half. We use this assumption throughout this chapter.

# CASO PROCESSORE

Tipo di istruzione	Memoria istruzioni	Lettura registro	Operazione ALU	Memoria dati	Scrittura registro	Tempo totale
lw	10 ns	5 ns	10 ns	10 ns	5 ns	40 ns
sw	10 ns	5 ns	10 ns	10 ns		35 ns
add, sub, and, or	10 ns	5 ns	10 ns		5 ns	30 ns
beq	10 ns	5 ns	10 ns			25 ns


Ordine di esecuzione delle istruzioni

Tempo


lw \$1, 100(\$0)

lw \$2, 200(\$0)


lw \$3, 300(\$0)

 

40 ns

 

40 ns

 

40 ns

CPU a ciclo singolo

Ordine di esecuzione delle istruzioni

Tempo

10

20

30

40


50

60

lw \$1, 100(\$0)

lw \$2, 200(\$0)

lw \$3, 300(\$0)

 

10 ns



10 ns

10 ns


CPU a pipeline



# DAL CICLO SINGOLO AL PIPELINE

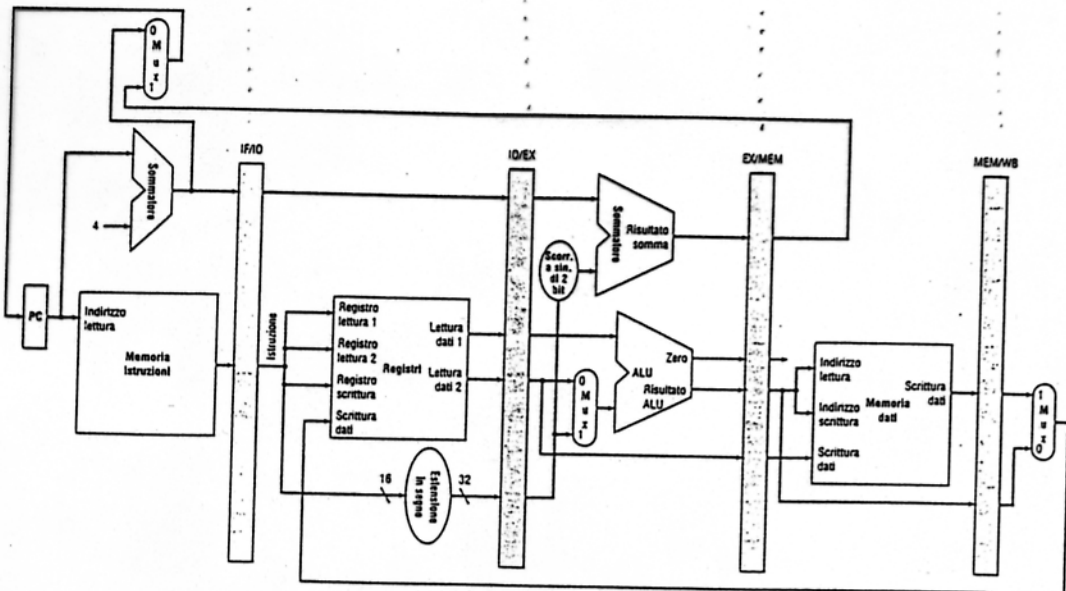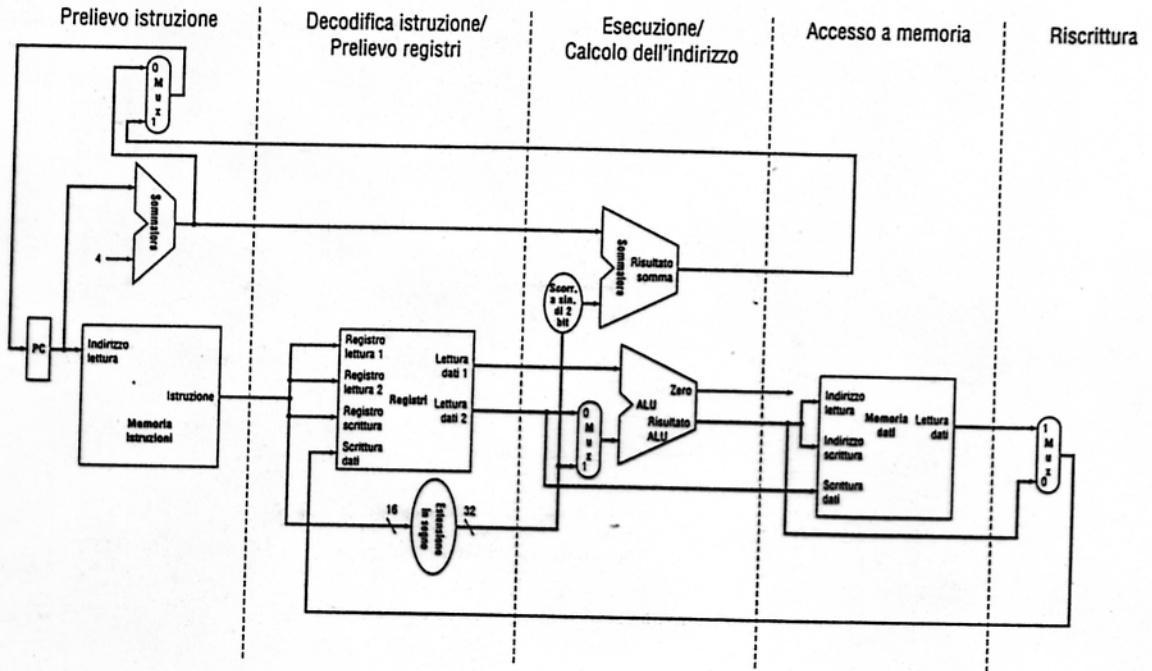

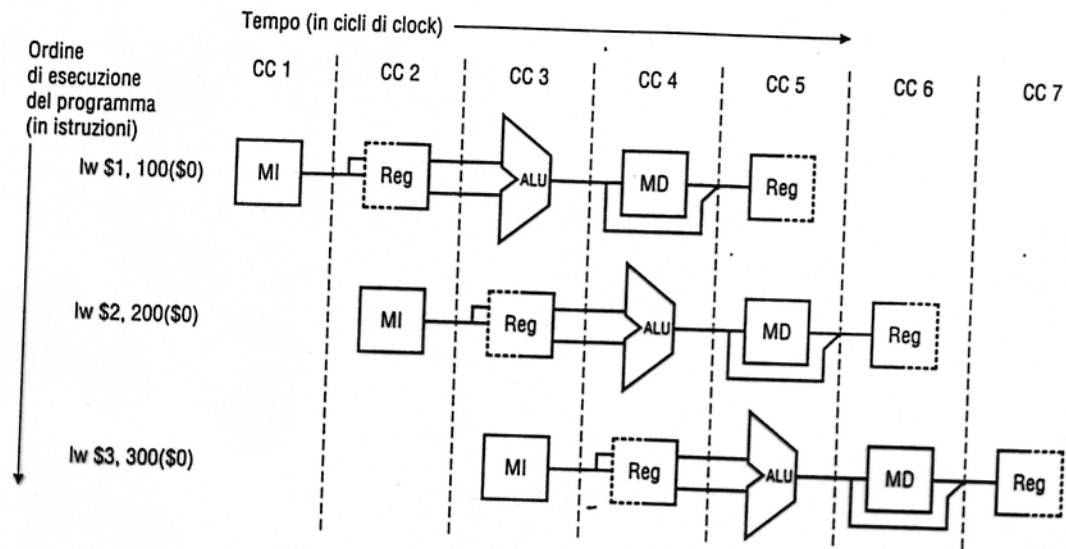
# RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLE ATTIVITA' DELLA STRUTTURA A PIPELINE



# ESECUZIONE ISTRUZIONE

lw \$1, offset(\$2) ----- \$1 = MEMORIA DATI (\$2 + offset)

## 1° PASSO

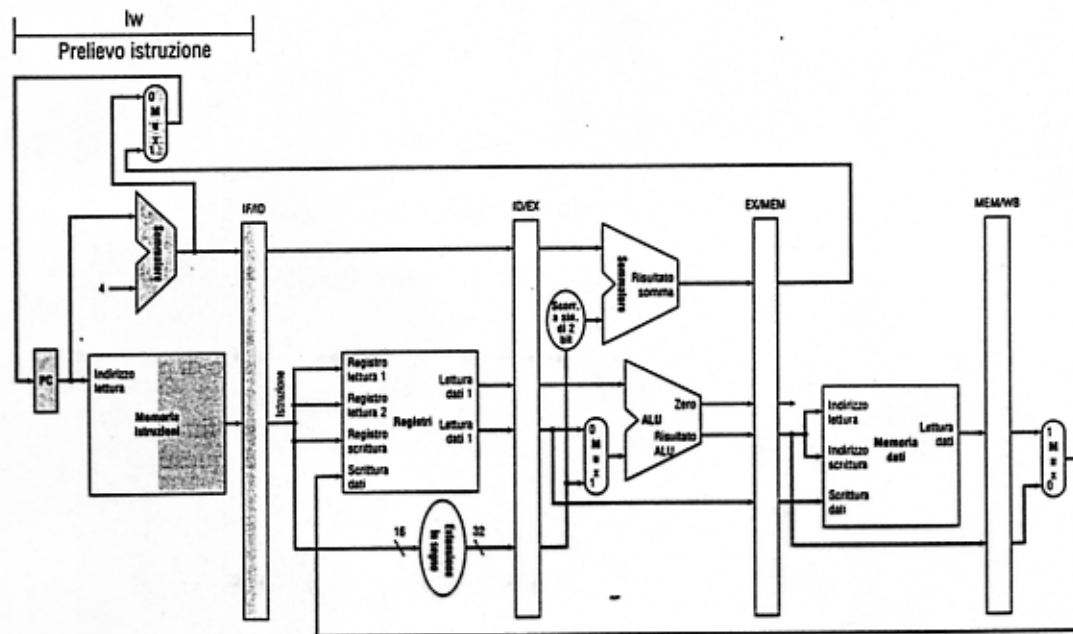


Memdata  $\leftarrow$  MEMORIA ISTR[PC]

PC  $\leftarrow$  PC + 4

IF/ID  $\leftarrow$   $\begin{cases} \text{PC} + 4 \\ \text{Memdata} \end{cases}$

2º PASSO

 


Lettera dati ← REGISTRO (RS) ---- \$2

OUT estensione ← OFFSET

ID/EX ← { sottoinsieme di IF/ID (non interessa)  
Lettura dati 1  
Lettura dati 2 (non interessa)  
OUTestensione


3° PASSO

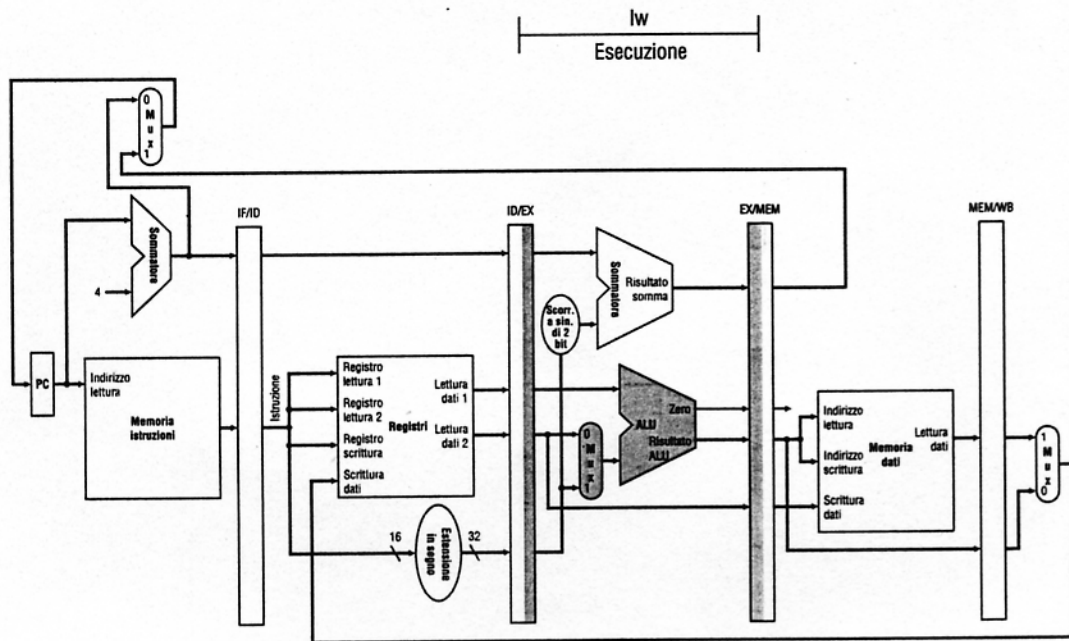

Risultato ALU ←  $\$2 + \text{offset}$

EX/MEM ← { Risultato somma (non interessa)  
zero (non interessa)  
Risultato ALU  
ID/EX. Lettura dati 2 (non interessa)

4° PASSO

 


Lettura dati ← MEMORIA DATI [indirizzo lettura]

MEM/WB ← { Lettura dati  
EX/EM. Risultato ALU

(non interessa)  
potrebbe contenere  
il risultato di una  
operazione sul  
contenuto di due registri  
che deve essere memoriz-  
zato in un terzo registro

5° passo

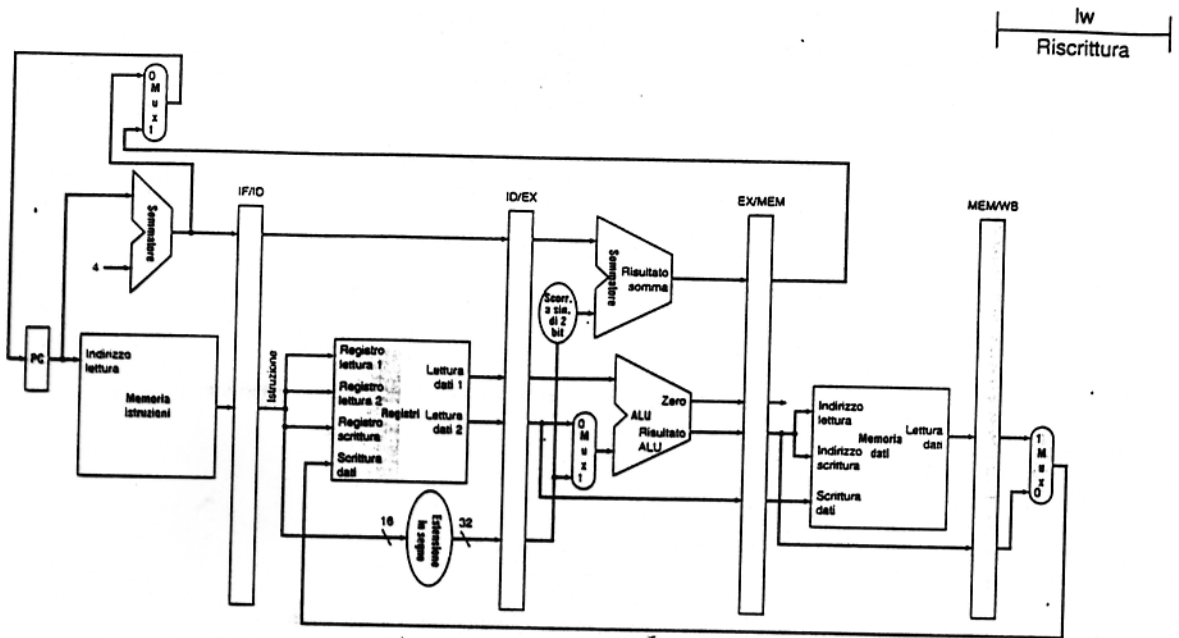


Registro scrittura ← MEM/WB. Lettura dati


?

dove è registrato l'identificativo  
del registro scrittura? ERRORE

# SCA CORRETTA

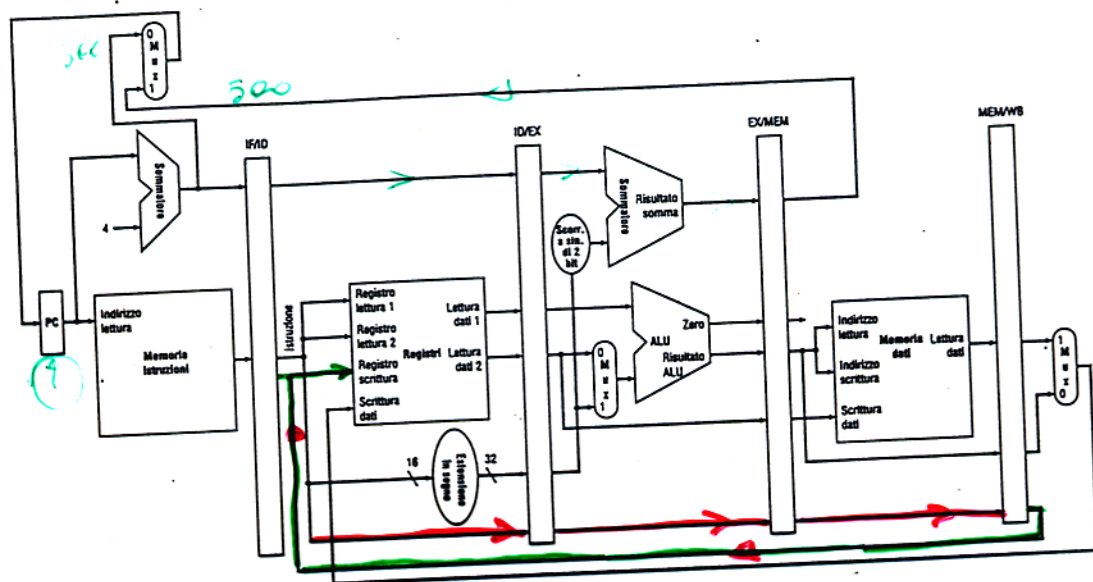

**FIGURA 6.12** L'unità di calcolo corretta per l'istruzione di caricamento. Il numero di registro di scrittura proviene ora dal registro di pipeline MEM/WB insieme ai dati. Il numero di registro è fatto passare attraverso lo stadio di pipeline ID finché non raggiunge il registro di pipeline MEM/WB. Il nuovo percorso è mostrato in colore.

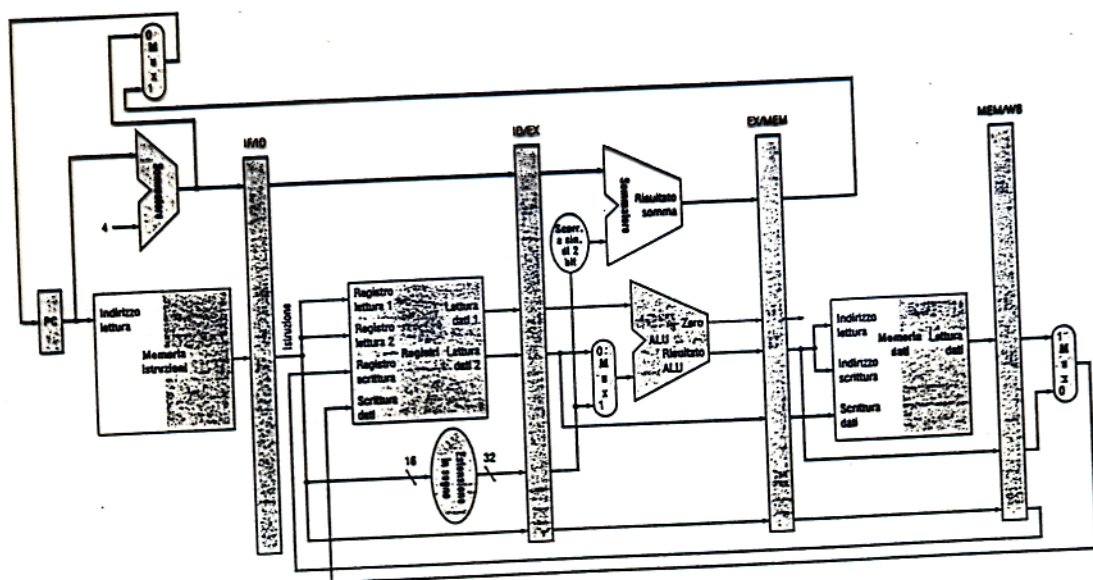


**FIGURA 6.13** La porzione di unità di calcolo nella figura 6.12 che è utilizzata in tutti i cinque stadi dell'istruzione di caricamento.




ESEMPIO DI ISTRUZIONE CHE NECESSITA  
DI QUATTRO PASSI

SW \$1, offset(\$2) ----- MEMORIADATI (\$2+OFFSET) ← \$1


1° PASSO: *fetch*

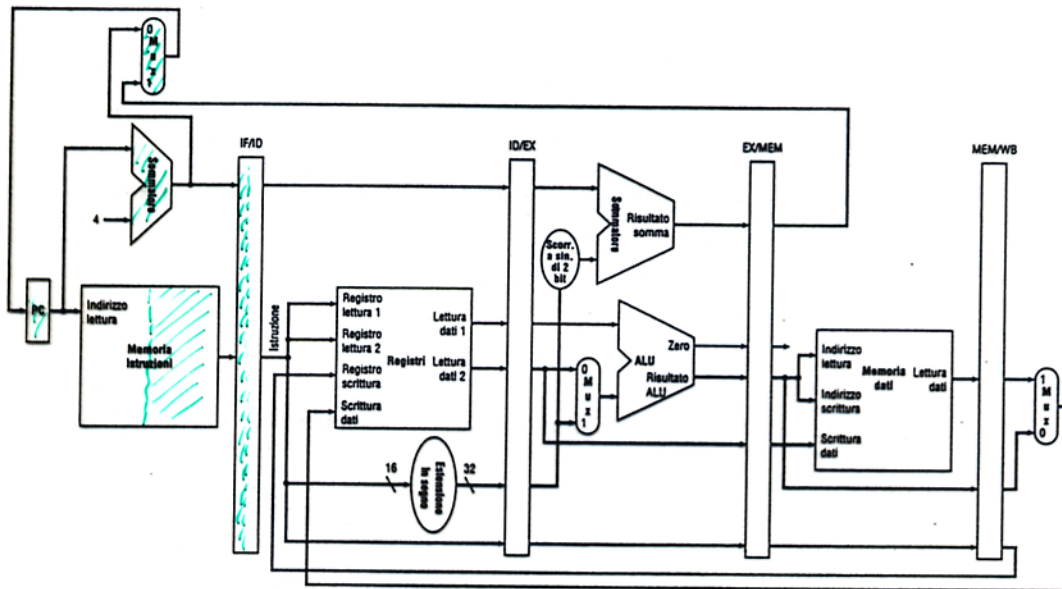

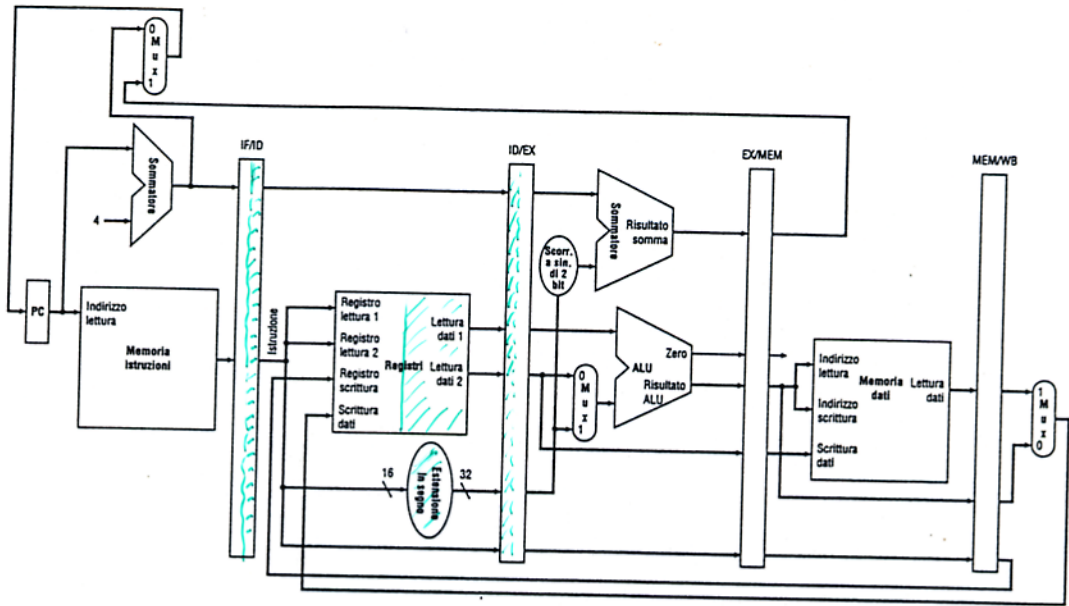
## 2° PASSO: lettura registro - preparazione offset




## 3° PASSO: esecuzione somma

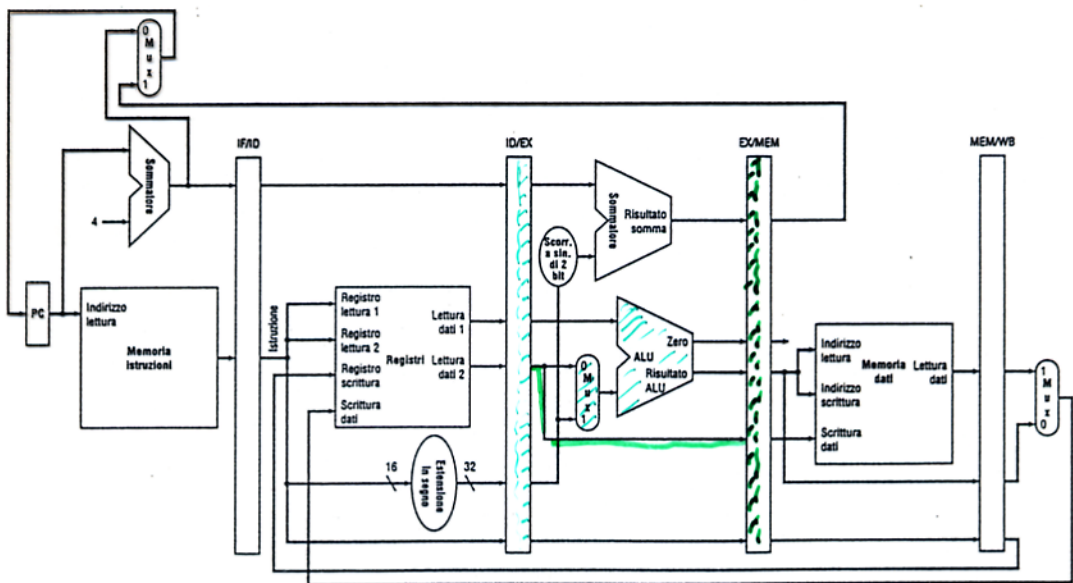

# 4° PASSO: memorizzazione dato

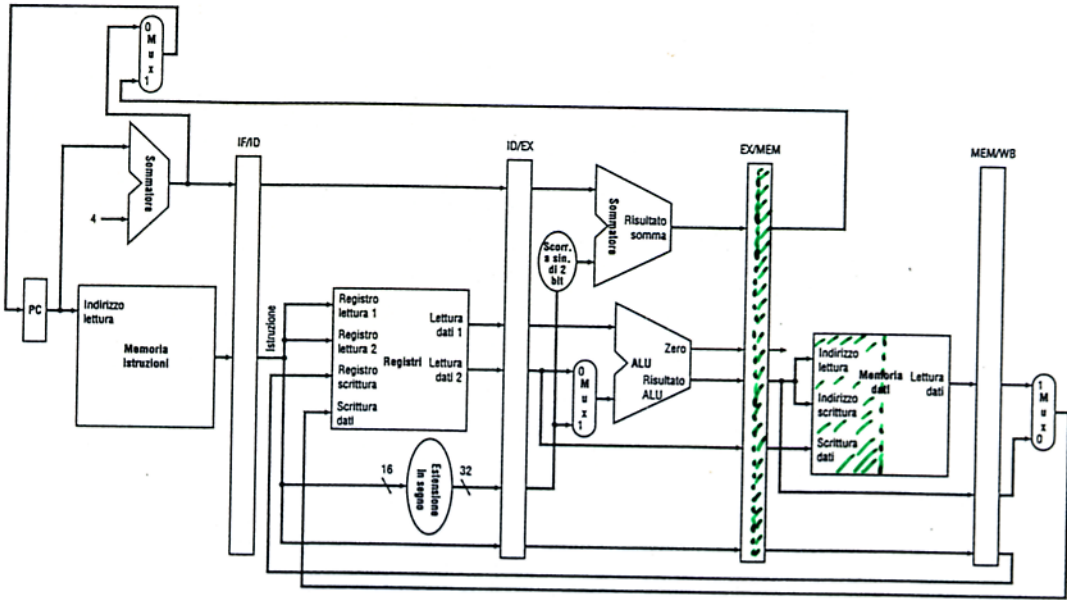

# 5° PASSO: non accade nulla

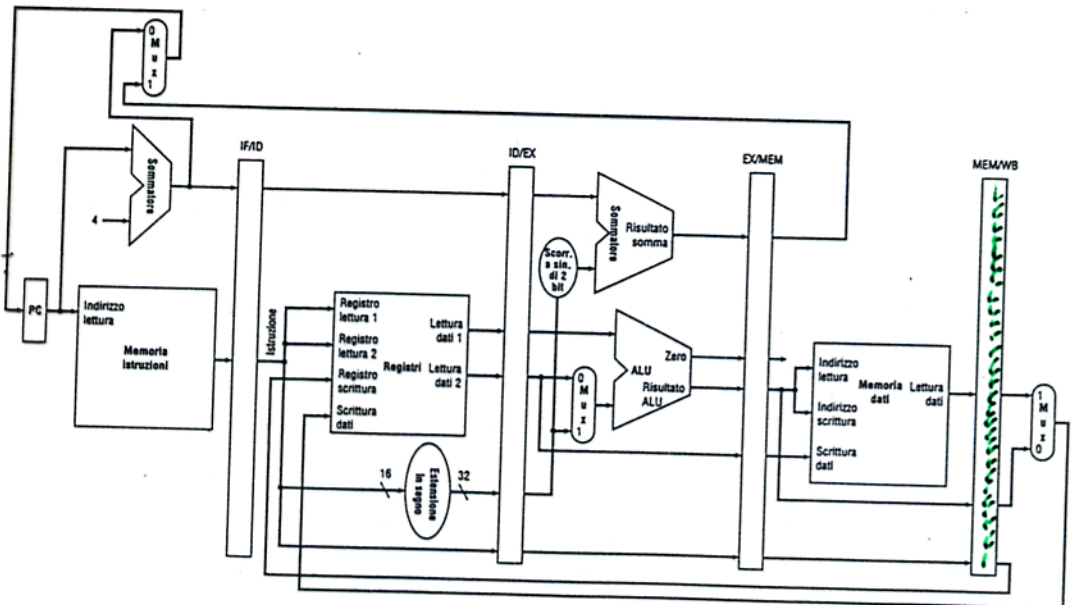

# RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE ATTIVITA' DEL PIPELINE

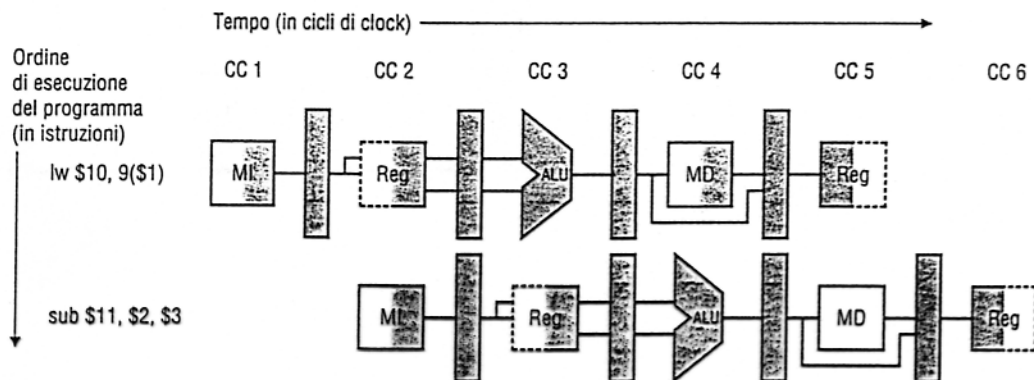


FIGURA 6.14 Diagramma di due istruzioni della pipeline multiciclo. La figura 6.15 mostra il metodo tradizionale per rappresentare tale diagramma, mentre le figure da 6.16 a 6.18 danno i diagrammi delle stesse istruzioni per la pipeline a ciclo di clock singolo.

 


FIGURA 6.15 Diagramma tradizionale delle due istruzioni nella figura 6.14 per la pipeline multiciclo.

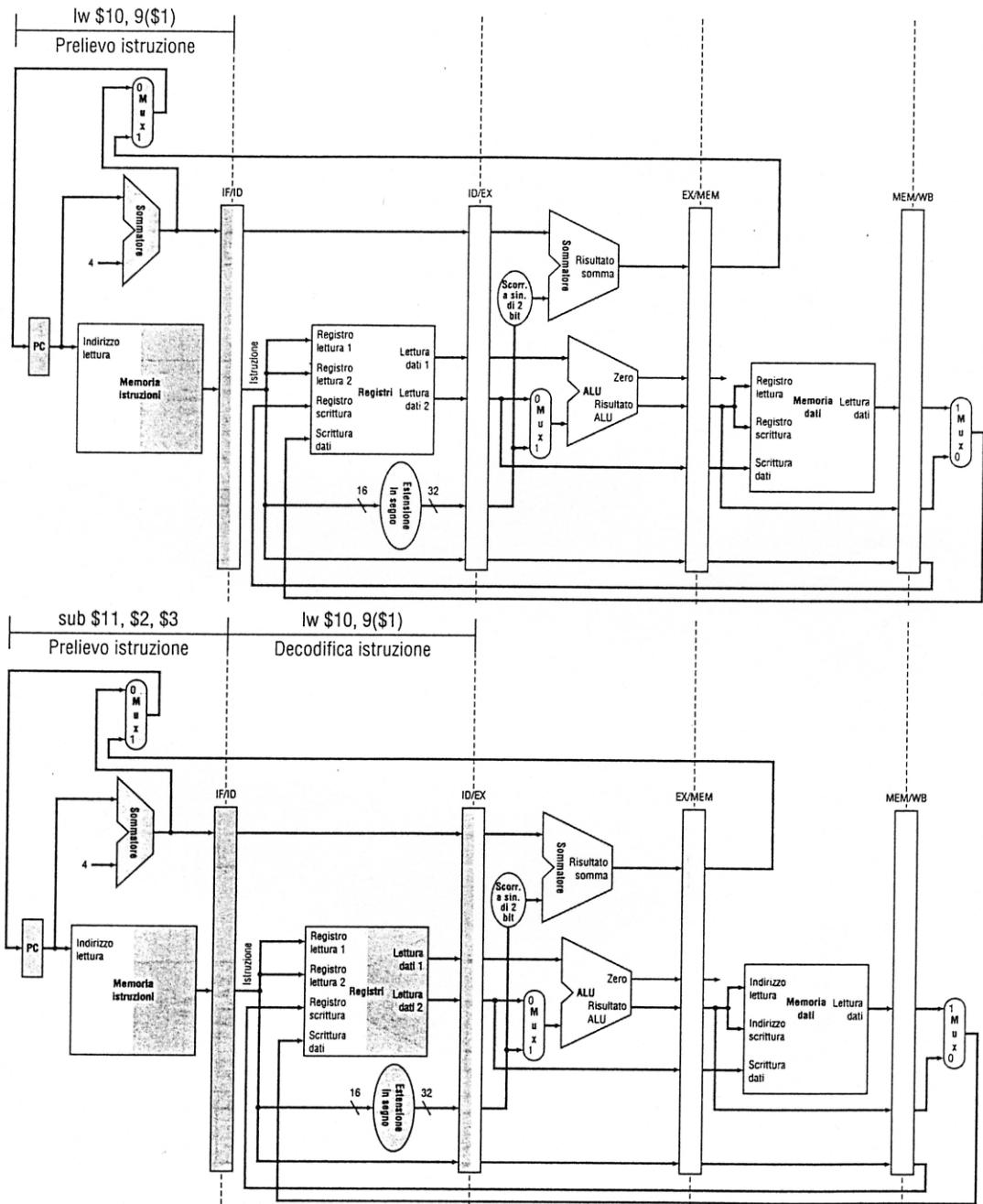


FIGURA 6.16 I diagrammi di una pipeline a ciclo singolo per i cicli di clock 1 (diagramma in alto) e 2 (diagramma in basso). Le parti dell'unità di calcolo messe in evidenza sono quelle attive durante tale ciclo di clock. Il caricamento viene prelevato nel ciclo di clock 1 e decodificato nel ciclo di clock 2, con la sottrazione prelevata nel secondo ciclo di clock.

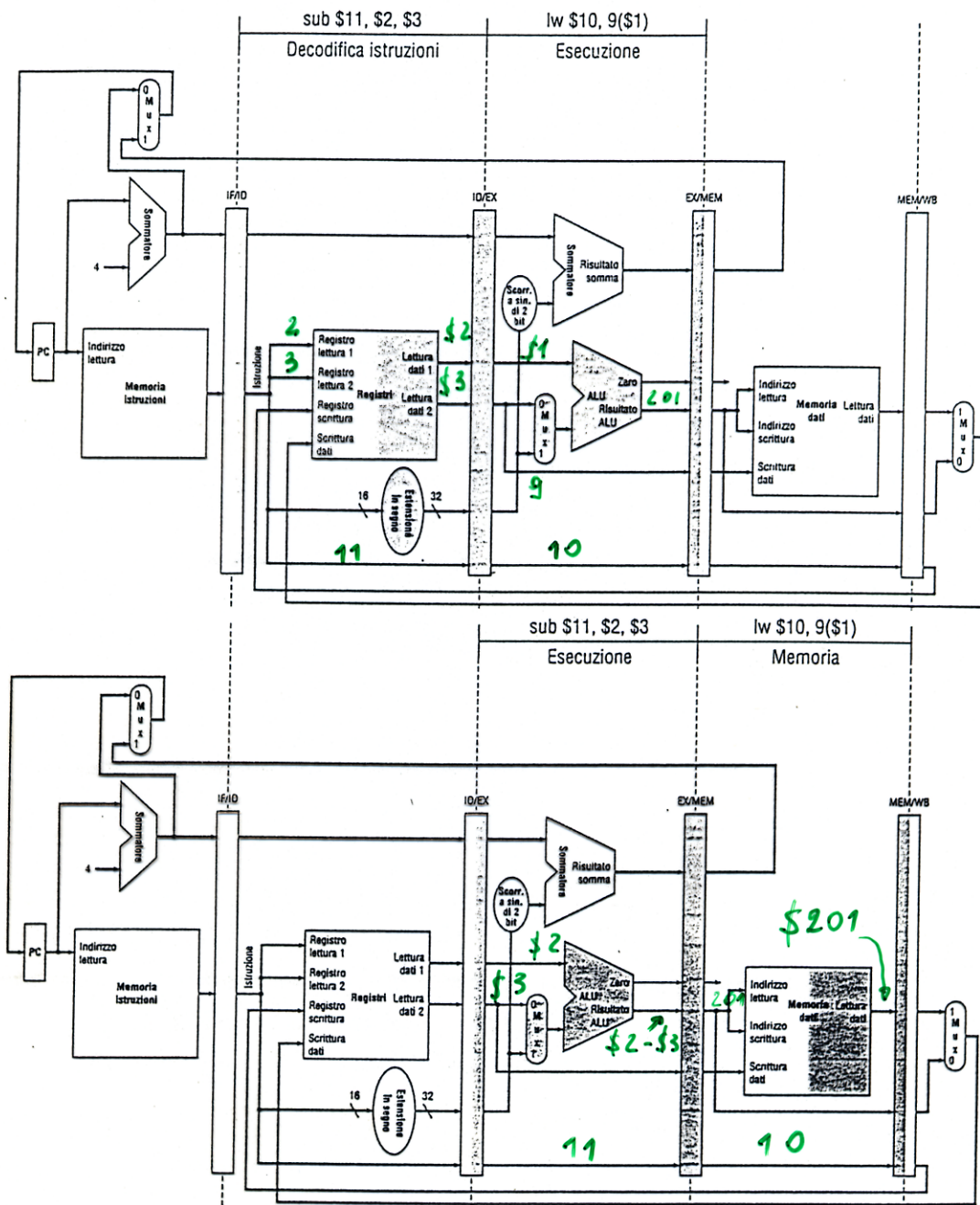


FIGURA 6.17 I diagrammi di una pipeline a ciclo singolo per i cicli di clock 3 (diagramma in alto) e 4 (diagramma in basso). Nel terzo ciclo di clock nel diagramma in alto, `lw` entra nello stadio EX. Contemporaneamente, `sub` entra nello stadio ID. Nel quarto ciclo di clock (unità di calcolo inferiore), `lw` prosegue nello stadio MEM, leggendo la memoria all'indirizzo trovato in EX/MEM all'inizio del ciclo di clock 4. Allo stesso tempo, l'ALU sottrae e pone la differenza in EX/MEM alla fine del ciclo di clock.




 


FIGURA 6.18 I diagrammi di una pipeline a ciclo singolo per i cicli di clock 5 (diagramma in alto) e 6 (diagramma in basso). Nel ciclo di clock 5, `lw` viene completata con la scrittura dei dati contenuti in MEM/WB nel registro 10 e `sub` invia la differenza scritta precedentemente in EX/MEM a MEM/WB. Nel ciclo di clock successivo, `sub` scrive il valore di MEM/WB in un registro.

# PROGETTO SCO

## SEGNALI DI CONTROLLO o "TASK"

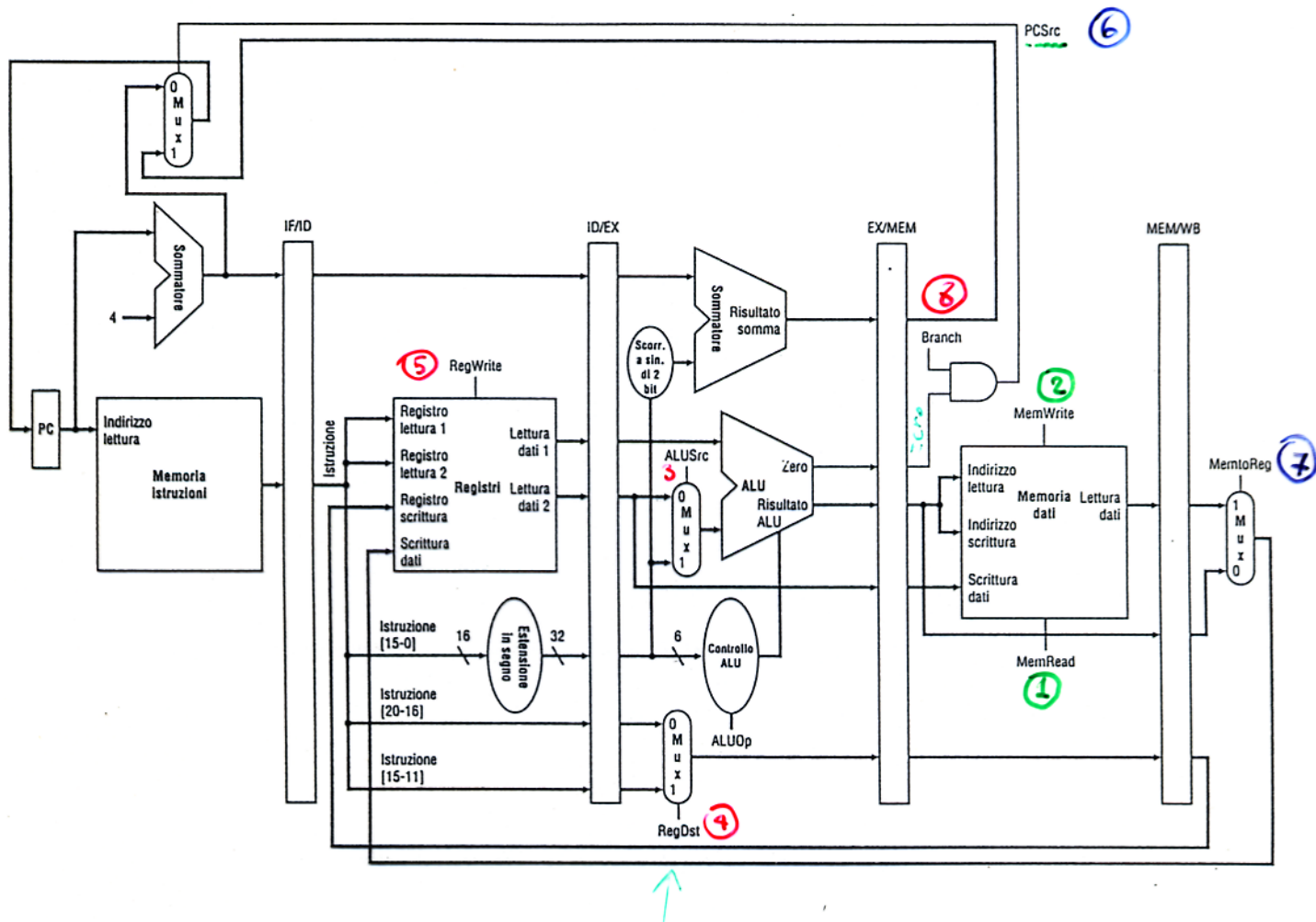

Nome del segnale	Effetto quando non asserito (0)	Effetto quando asserito (1)
① MemRead	Nessuno	Il contenuto della memoria dati all'indirizzo di lettura viene scritto sull'uscita lettura dati.
② MemWrite	Nessuno	Il contenuto della memoria dati all'indirizzo di scrittura viene sostituito da quello all'ingresso scrittura dati.
③ ALUSrc	Il secondo operando dell'ALU è la seconda uscita del banco dei registri.	Il secondo operando dell'ALU sono i 16 bit estesi in segno dell'istruzione.
④ RegDst	Il numero del registro di destinazione per la scrittura del registro viene dal campo rt. (lw)	Il numero del registro di destinazione per la scrittura del registro viene dal campo rd. (R)
⑤ RegWrite	Nessuno	Il registro indicato dal numero del registro scrittura viene scritto con il valore all'ingresso scrittura dati.
⑥ PCSrc	Il PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola il valore PC + 4.	Il PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola la destinazione del salto condizionato.
⑦ MemtoReg	Il valore fornito all'ingresso registro scrittura dati proviene dall'ALU.	Il valore fornito all'ingresso registro scrittura dati proviene dalla memoria dati.

⑧ Branch

$PC \leftarrow PC + 4$

se zero = 0 allora  $PC \leftarrow PC + 4$

se zero = 1 allora  $PC \leftarrow PC + 4 + offset * 4$

\* "generato" da Branch



	EX				M			WB	
Istruzione	Linee di controllo stadio di esecuzione				Linee di controllo stadio di memoria			Linee di controllo stadio di riscrittura	
	RegDst	ALUOp1	ALUOp0	ALUSrc	Branch	MemRead	MemWrite	RegWrite	MemtoReg
Tipo R	1	1	0	0	0	0	0	1	0
lw	0	0	0	1	0	1	0	1	1
sw	X	0	0	1	0	0	1	0	X
beq	X	0	1	0	1	0	0	0	X

FIGURA 6.22 I valori di queste linee di controllo sono gli stessi della figura 5.23, riorganizzati in tre gruppi corrispondenti agli ultimi tre stadi della pipeline.


 


FIGURA 6.23 Le linee di controllo per gli ultimi tre stadi della pipeline. Si noti che quattro delle nove linee di controllo sono utilizzate nella fase EX e le restanti cinque linee di controllo passate al registro di pipeline EX/MEM ampliato per contenere anche le linee di controllo; tre linee sono utilizzate durante lo stadio MEM; le ultime due sono passate al registro MEM/WB per essere utilizzate per lo stadio WB.

caso particolare di "Mealy" ritardata

# SCO - SCA

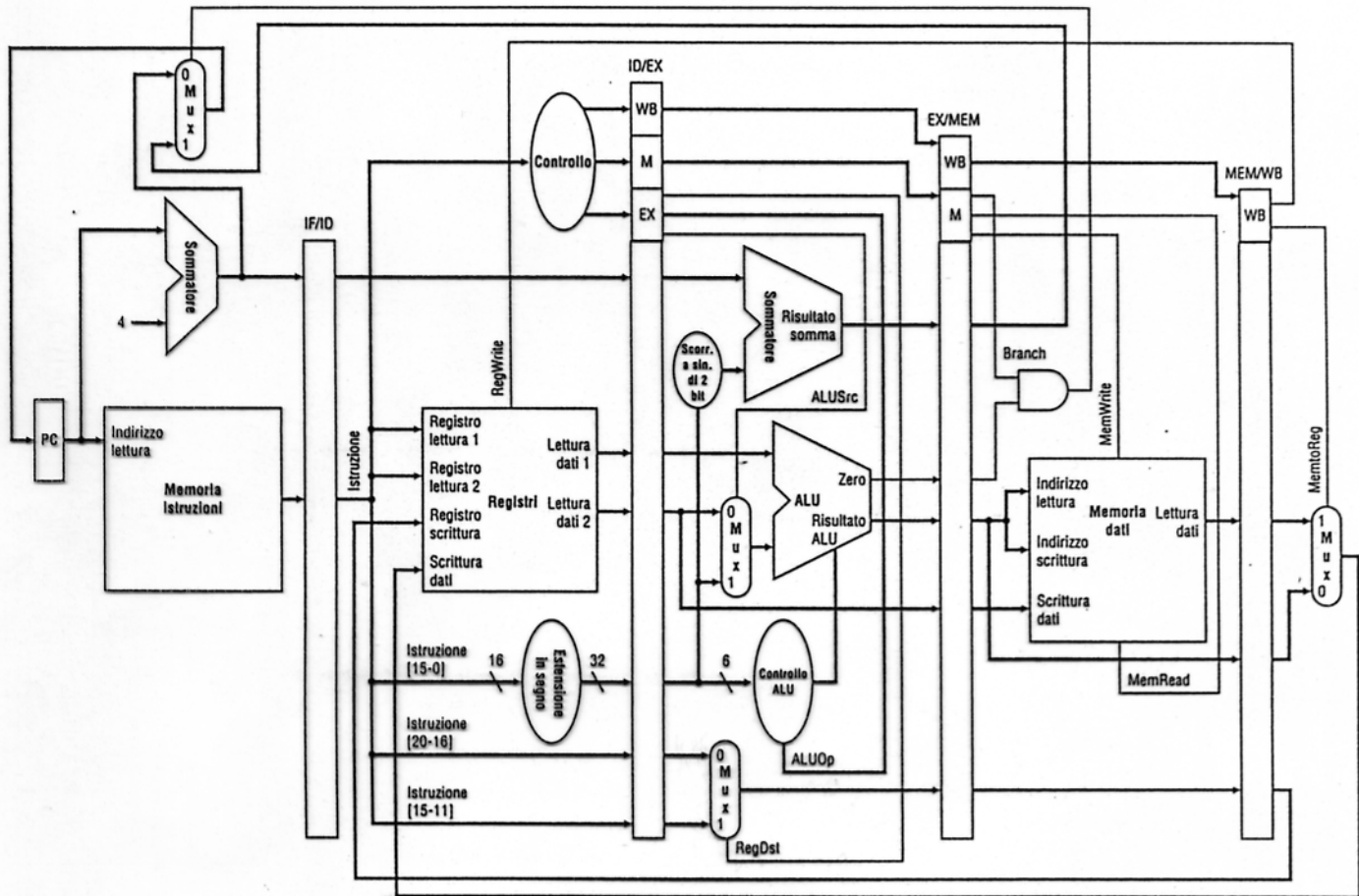

lw \$ 10 , 9 (\$1)  
sub \$ 11 , \$2, \$3  
and \$ 12 , \$4, \$5  
or \$ 13 , \$6, \$7  
add \$ 14 , \$8, \$9

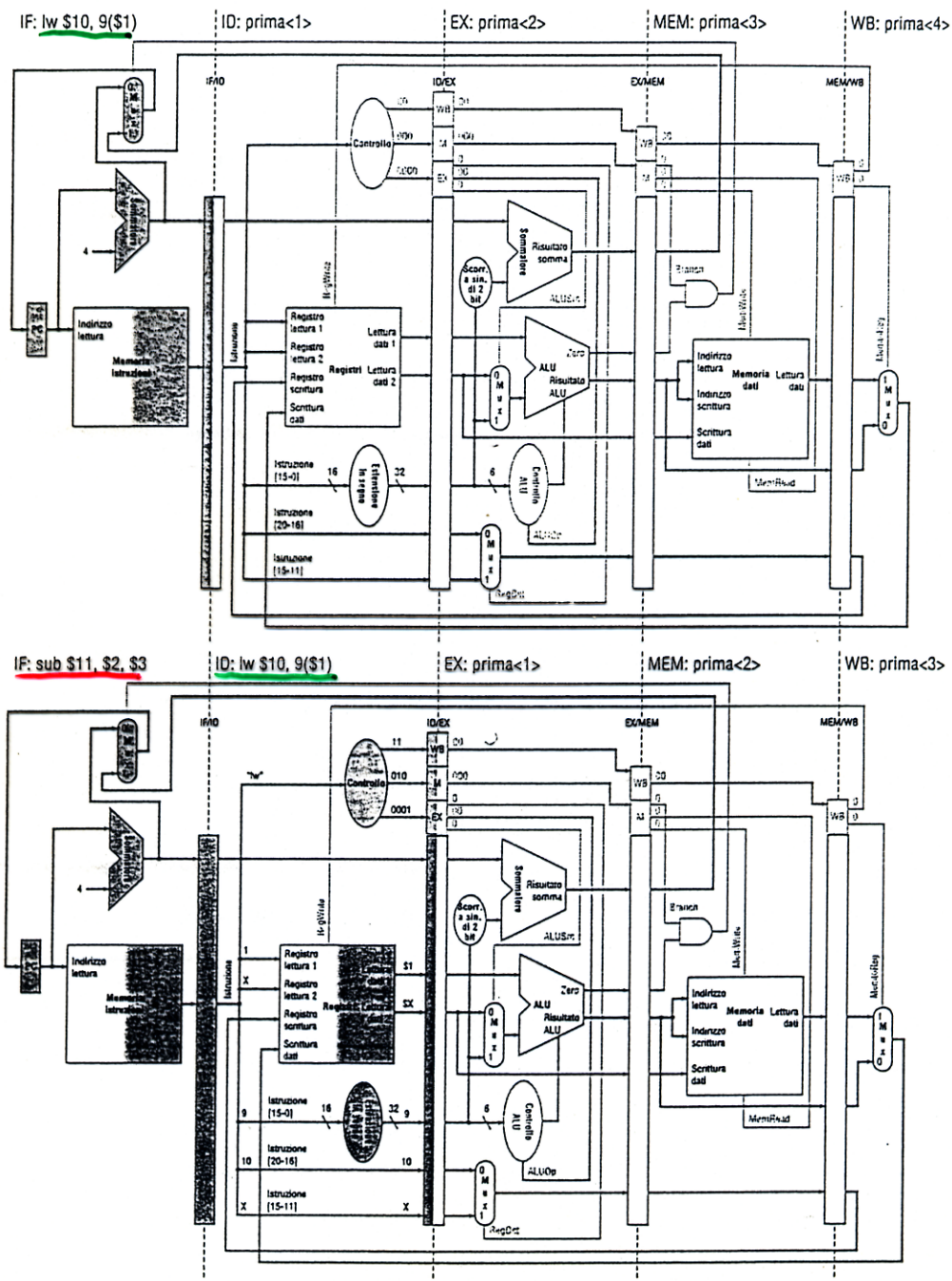


FIGURA 6.25 Cicli di clock 1 e 2. L'unità di calcolo superiore mostra quali unità sono attive durante il primo ciclo di clock, quella inferiore mostra invece quelle attive durante il secondo ciclo. L'espressione «prima<N>» indica l'N-esima istruzione prima dell'istruzione lw. L'istruzione lw nell'unità di calcolo superiore è nello stadio IF. Alla fine del ciclo di clock l'istruzione lw è nel registro di pipeline IF/ID. Nel secondo ciclo di clock, descritto nell'unità di calcolo inferiore, l'istruzione lw entra nello stadio ID e l'istruzione sub entra nello stadio IF. Si noti che i valori dei campi dell'istruzione e i registri selezionati vengono mostrati nello stadio ID. Di conseguenza il registro \$1 e la costante 9, gli operandi della lw, vengono scritti nel registro di pipeline ID/EX. «X» significa che tale campo della lw non è utilizzato. Il numero 10, che rappresenta il numero del registro di destinazione della lw, viene anch'esso scritto nel registro ID/EX. La parte superiore dei registri di pipeline mostra i valori di controllo per l'istruzione lw da utilizzarsi nei rimanenti stadi della pipeline.


IF: and \$12, \$4, \$5

ID: sub \$11, \$2, \$3

EX: lw \$10, ...

MEM: prima&lt;1&gt;

WB: prima&lt;2&gt;

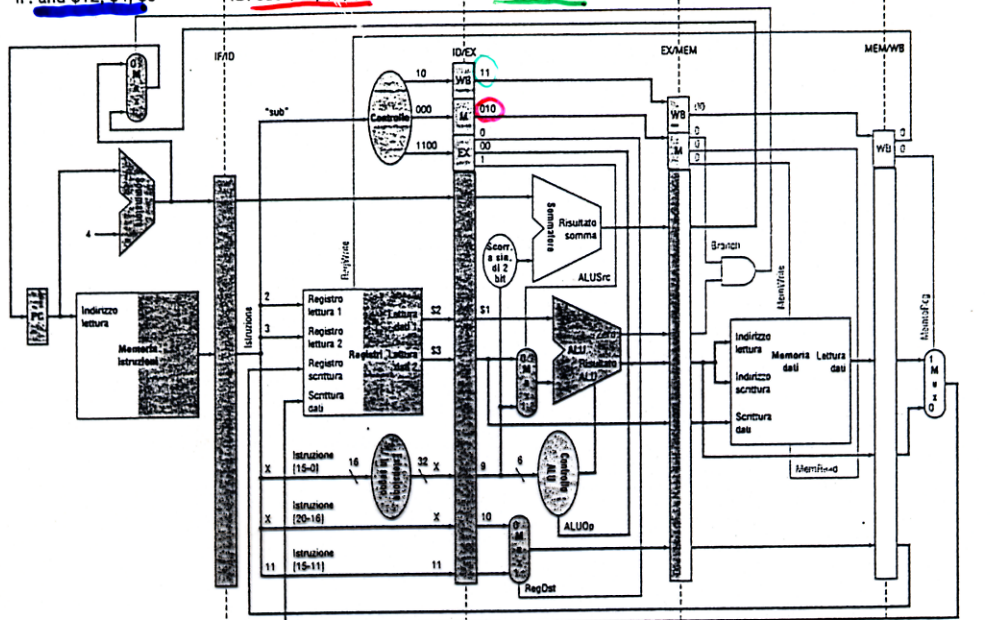

IF: or \$13, \$6, \$7

ID: and \$12, \$4, \$5

EX: sub \$11, ...

MEM: lw \$10, ...

WB: prima&lt;1&gt;

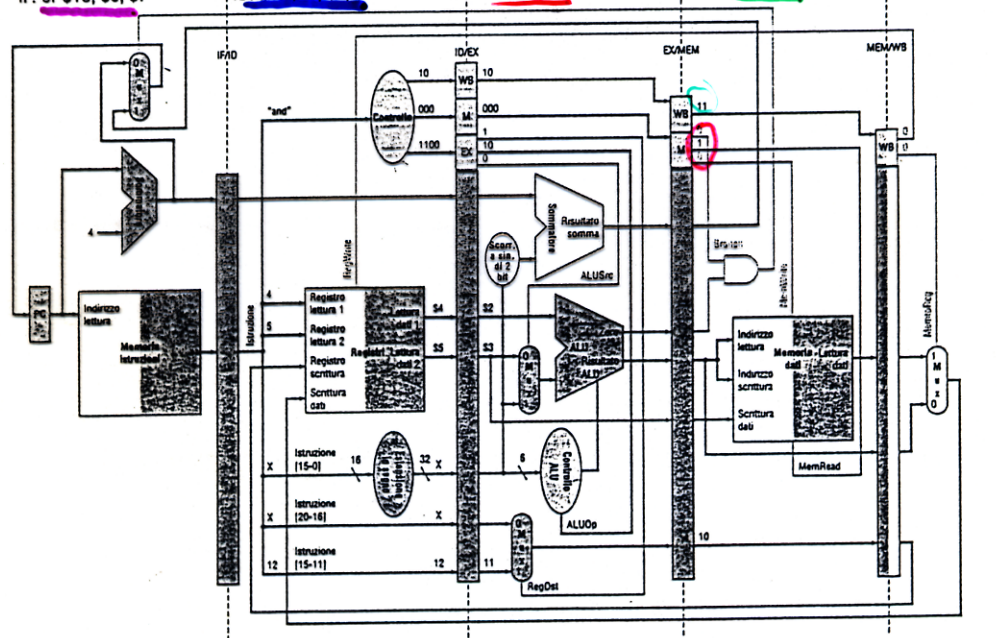


FIGURA 6.26 Cicli di clock 3 e 4. Nel diagramma superiore, `lw` entra nello stadio EX nel terzo ciclo di clock, sommando `$1` e `9` per creare l'indirizzo effettivo nel registro di pipeline EX/MEM. Contemporaneamente, `sub` entra nello stadio ID, leggendo i registri `$2` e `$3`, mentre l'istruzione `and` inizia la fase IF. Nel quarto ciclo di clock (unità di calcolo inferiore), `lw` procede con lo stadio MEM, leggendo la memoria utilizzando il valore in EX/MEM come indirizzo effettivo. Nello stesso ciclo di clock, l'ALU sottrae `$3` da `$2`, pone la differenza in EX/MEM, `and` legge i registri `$4` e `$5` durante lo stadio ID, e l'istruzione `or` entra nello stadio IF. I due diagrammi mostrano i segnali di controllo creati nello stadio ID ed eliminati man mano che vengono utilizzati negli stadi successivi della pipeline.




IF: add \$14, \$8, \$9

ID: or \$13, \$6, \$7

EX: and \$12 ...

MEM: sub \$11 ...

WB: lw \$10, 9(\$1)

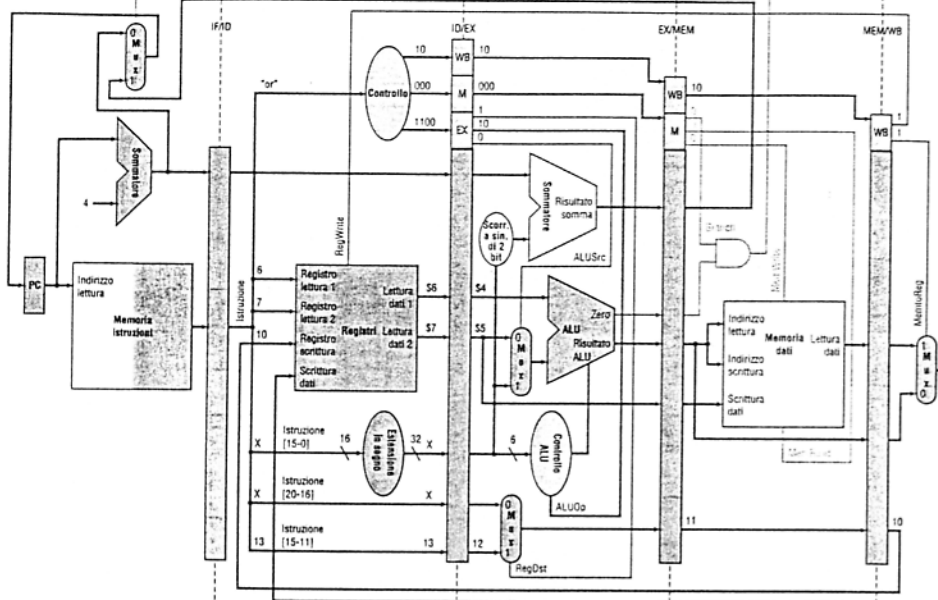

IF: dopo&lt;1&gt;

ID: add \$14, \$8, \$9

EX: or \$13 ...

MEM: and \$12 ...

WB: sub \$11, \$2, \$3


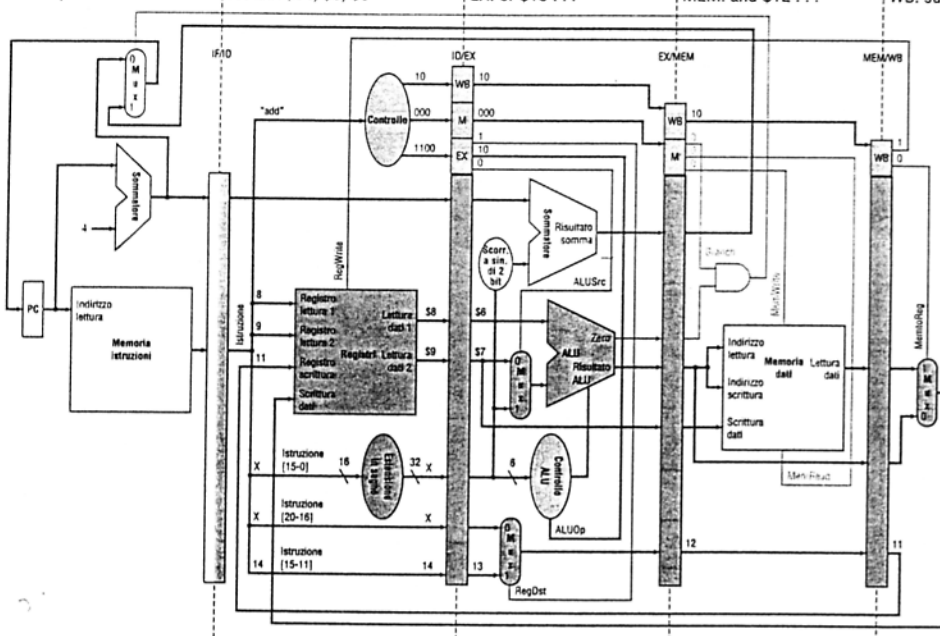


FIGURA 6.27 Cicli di clock 5 e 6. Con l'istruzione `add` che entra nello stadio IF, nell'unità di calcolo superiore, tutte le istruzioni sono in esecuzione. L'istruzione finale in questo esempio, «dopo <1>» indica l'*i*-esima istruzione dopo l'istruzione `add`. Scrivendo i dati nel registro MEM/WB nel registro 10, `lw` viene completata; sia i dati sia il numero del registro sono in MEM/WB. In seguito `sub` invia la differenza presente in EX/MEM a MEM/WB e il resto delle istruzioni procedono. Nel ciclo di clock successivo, `sub` seleziona il valore di MEM/WB da scriversi nel registro numero 11, trovato anch'esso in MEM/WB. Le istruzioni rimanenti seguono la stessa linea: l'ALU effettua l'OR tra \$6 e \$7 per l'istruzione `or` nello stadio EX, e i registri \$8 e \$9 vengono letti nello stadio ID per l'istruzione `add`.

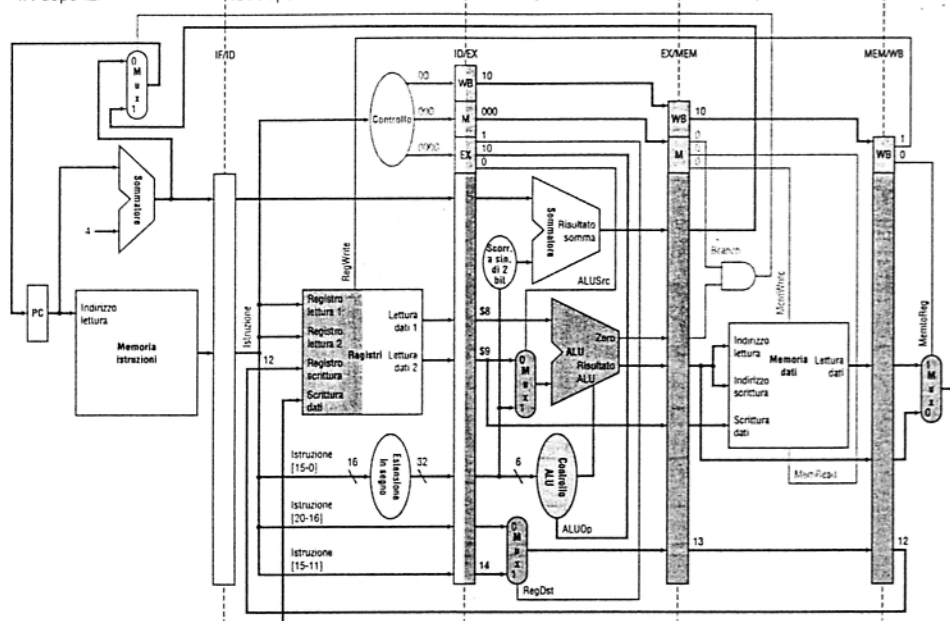IF: dopo<2> ID: dopo<1> EX: add \$14 ... MEM: or \$13 ... WB: and \$12, \$4, \$5



IF: dopo<3> ID: dopo<2> EX: dopo<1> MEM: add \$14 ... WB: or \$13, \$6, \$7

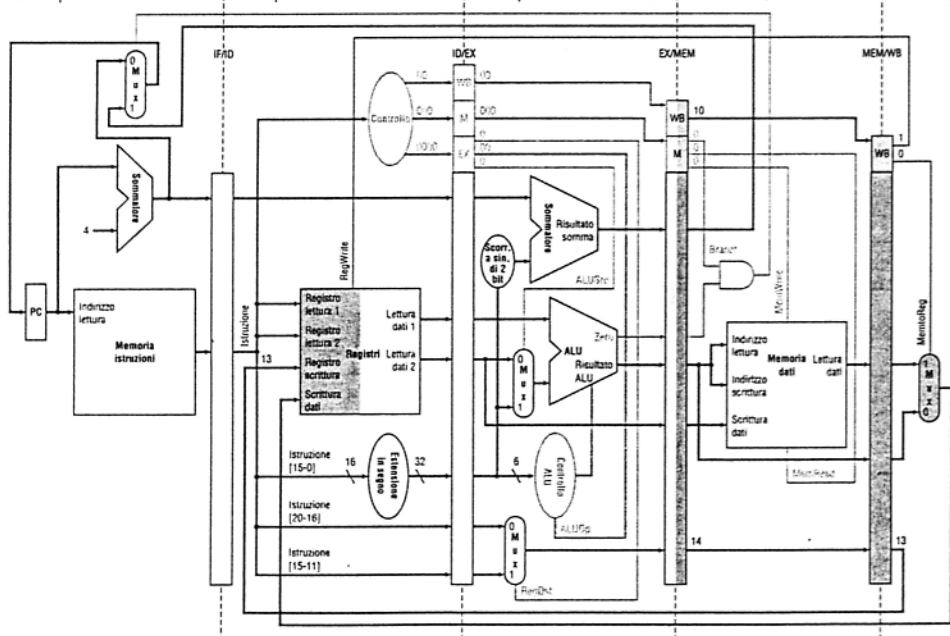


FIGURA 6.28 Cicli di clock 7 e 8. Nell'unità di calcolo superiore, l'istruzione `add` si trova nello stadio EX, sommando i valori corrispondenti ai registri \$8 e \$9. Il risultato viene poi passato dal registro EX/MEM a MEM/WB nello stadio MEM per l'istruzione `or` e lo stadio WB scrive i risultati di MEM/WB nel registro \$12 per completare l'istruzione `and`. Si noti che i segnali di controllo sono non asseriti (ovvero posti a 0) nello stadio ID, poiché nessuna istruzione è in esecuzione. Nel ciclo di clock successivo (disegno in basso), lo stadio WB scrive il risultato nel registro \$13, completando così l'istruzione `or`, e lo stadio MEM copia il contenuto di EX/MEM in MEM/WB.

